ELECTRICIAN – Semester 1 Module 1 Safety practice and Hand tools


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

1 What is the name of the safety sign? | इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है?



- A Warning sign | चेतावनी चिन्ह
- B Mandatory sign | आवश्यक चिन्ह
- C Prohibition sign | निषेधक चिन्ह
- D Information sign | सूचनात्मक चिन्ह
- **2** What is smothering in extinguishing of fire? | अग्नि का शमन क्या है?
- A Adding the fuel element to the fire | अग्नि में ईंधन मिलाना
- B Removing the fuel element from the fire | अग्नि से ईंधन अलग करना
- C Using of water to lower the temperature | जल का उपयोग करके तापमान कम करना
- **D** Isolating the fire from the supply of oxygen | अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना
- **3** Which is the physical hazard? | निम्न में से भौतिक हानि क्या है?
- A Smoking | ध्रम्रपान
- B Vibration | कम्पन
- C Corrosive | क्षरण
- **D** Radio active | रेडियो सक्रियता
- 4 Which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher? | निम्न में से अग्नि रोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है?
- A Pull, Aim, Squeeze, Sweep | खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना
- **B** Pull, Aim, Sweep, Squeeze | खींचना, निशाना लगाना, घ्माना, दबाना
- C Push, Arrange, Squeeze, Sweep | धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना
- **D** Push, Arrange, Sweep, Sequence | धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम

- 5 Which step of the 5s-concept refers "Standardization"? | 5s-संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण "Standardization" को इंगित करता है?
- A Step 1 | प्रथम चरण
- B Step 2 | द्वितीय चरण
- **C** Step 3 | तृतीय चरण
- **D** Step 4 | चतुर्थ चरण
- 6 Which plier is used for making wire hooks and loops? | कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है?
- A Flat nose plier | फ्लैट नोज़ प्लायर
- B Long nose plier | लॉन्ग नोज़ प्लायर
- C Round nose plier | राउंड नोज़ प्लायर
- D Diagonal cutting plier | डायगोनल कटिंग प्लायर
- 7 What is the use of pincer? | पिंसर का क्या उपयोग है?
- A Twisting the flexible wires | फ्लेक्सिबल तार को टविस्ट करना
- B Cutting small diameter of wires | छोटे व्यास के तार काटना
- C Extracting the pin nails from the wood | लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना
- D Holding small objects, where finger cannot reach | छोटी वस्त् पकड़ना, जहाँ ऊँगली न पहुँच सके
- **8** What is the name of road safety sign? | इस सड़क स्रक्षा चिन्ह का क्या नाम है?

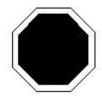

- A Mandatory sign | आवश्यक चिन्ह
- B Cautionary sign | सचेतक चिन्ह
- C Informatory sign | सूचनात्मक चिन्ह
- D Prohibition sign | निषेधक चिन्ह

ELECTRICIAN – Semester 1 Module 1 Safety practice and Hand tools

- 9 What is the back-ground colour of warning signs in the basic category? | मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है?
- A Blue | नीला
- B White | श्वेत
- C Yellow | पीला
- D Green | हरा
- 10 Which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment? | विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है?
- A Halon type | हेलॉन प्रकार
- B Foam type | झाग प्रकार
- C Gas cartridge type | गैस कारतूस प्रकार
- D Stored pressure type | संग्रहित दबाव प्रकार
- 11 Which is the waste disposal method that produces heat? | अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, जो गर्मी पैदा करती है?
- A Recycling | पुनर्चक्रण
- B Composting | खाद डालना
- C Incineration | भस्मीकरण
- D Waste compaction | अपशिष्ट संघनन
- 12 Which Personal Protective Equipment (PPE) is used for the protection from fumes? | धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग किया जाता है?
- A Apron | एप्रन
- B Goggles | चश्मा
- C Ear mask | कान कवच
- **D** Nose mask | नाक कवच
- 13 What is the full form of BIS? | BIS का पूर्ण रूप है
- A Board of Indian Standard
- **B** Bureau of Indian Standard
- C Board of International Standard
- D Bureau of International Standard
- 14 Which method is used to lift and move heavy loads? | भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?
- A Winches | विन्च

- B Crane and slings | क्रेन और स्लिंग
- C Layers and Rollers | लेयर और रोलर्स
- D Machine moving platforms | मशीन चालित प्लेटफार्म
- 15 What is starving in extinguishing of fire? | आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है?
- A Adding fuel to the fire | अग्नि में ईंधन मिलाना
- B Using water to cool the fire | अग्नि से ईंधन अलग करना
- C Removing fuel element from the fire | जल का उपयोग करके तापमान कम करना
- **D** Preventing oxygen supply to the fire | अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना
- 16 What is the name of PPE? | पीपीई का नाम क्या है?






- A Nose mask | नाक कवच
- B Head shield | सर का कवच
- C Face shield | चेहरे का कवच
- D Hand screen | हाथ स्क्रीन
- 17 Which disposal method of waste save lot of energy? | अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है?
- A Land fill | जमीन में भरना
- **B** Recycling | प्नर्चक्रण
- C Incineration | भस्मीकरण
- D Composting | खाद डालना

ELECTRICIAN - Semester 1 Module 1 Safety practice and Hand tools


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 18 Which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly? | किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीडित के लिए करते हैं, जिसकी छाती और पेट में चोट हो?
- A Schafer's method । शेफर विधि
- B Mouth to mouth method | मुंह से मुंह विधि
- C Mouth to nose method | मुंह से नाक विधि
- D Nelson's arm-lift back pressure method | नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि
- 19 Which type of occupational health hazard is cause for infection? | किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है?
- A Electrical hazard | विद्युतीय नुकसान
- B Biological hazard | जैविक न्कसान
- C Physiological hazard | शारीरिक खतरा
- D Psychological hazard | मानसिक न्कसान
- **20** What is the use of this tool? | इस औजार का क्या उपयोग है?

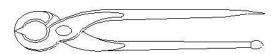

- A Holding the hot substances | गर्म पदार्थों को पकड़ना
- B Cutting and twisting the wires | तारों को काटना और मोडना
- C Extracting nails from the wood | लकड़ी से कीलें निकालना
- D Loosening and tightening the bolts and nuts | बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना
- 21 How will you diagonise the victim is suffering under cardiac arrest? | दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे?
- A Gets pain in spinal guard | रीढ़ की हड्डी में दर्द से
- **B** Mouth will be closed tightly | मुंह पूरी तरह बंद हो जायेगा
- C Heavy swelling on his stomach | पेट में अधिक सूजन
- D Appears blue colour around his lips | होंठों के चारों ओर नीला रंग

22 What is the name of the tool? | इस औजार का क्या नाम है?

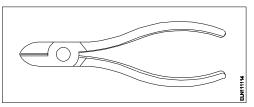

- A Wire stripper | वायर स्ट्रिपर
- B Crimping tool | क्रिम्पिंग टूल
- C Combination pliers | कॉम्बिनेशन प्लायर
- D Diagonal cutting pliers | डायगोनल कटिंग प्लायर
- **23** What is the name of the safety sign? | इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है?



- A Warning sign | चेतावनी चिन्ह
- B Mandatory sign | आवश्यक चिन्ह
- C Prohibition sign | निषेधक चिन्ह
- D Information sign | सूचनात्मक चिन्ह
- 24 What will be first-aid to be given to stop the bleeding of the victim? | पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है?
- A Applying ointment | मलहम लगाना
- B Keep the injured portion upward | चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना
- C Covering the wound portion by dressing | चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना
- D Applying pressure over the injured portion | चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना

ELECTRICIAN - Semester 1 Module 1 Safety practice and Hand tools

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 25 What immediate action should be taken to rescue the victim, if he is still in contact with the electrical power supply? | पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए, यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्त्रोत से संपर्क में है?
- A Pull or push him from the contact by hand | हांथों दवारा खींचें या धक्का दें
- B Inform your authority about this electric shock | अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें
- C Call someone for helping to remove him from contact | किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेत् बुलाएँ
- **D** Break the contact by switching OFF the power supply | संयोजको को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करदें
- **26** What is the name of the cautionary sign? | इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है?



- A School | विद्यालय
- B Guarded | संरक्षित
- C Unguarded | असंरक्षित
- D Pedestrian crossing | पैदल क्रासिंग
- **27** Which is the golden hour for the victim injured on head with risk of dying? | यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है

और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है?


- A First 15 minutes | पहले 15 मिनट
- B First 30 minutes | पहले 30 मिनट
- C First 45 minutes | पहले 45 मिनट
- **D** First 60 minutes | पहले 60 मिनट
- 28 Which condition of the victim is referred as COMA stage? | पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है?
- A Unconscious but can respond to calls | बेहोश रहना पर ब्लाने पर उत्तर देना
- B Conscious but cannot respond to calls | होश में रहना पर ब्लाने पर उत्तर न देना
- C Breathing but cannot respond to calls | सांस लेना पर ब्लाने पर उत्तर न देना
- D Lie totally senseless and do not respond to calls | पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना

Answers:

1 - D | 2 - D | 3 - B | 4 - A | 5 - D | 6 - C | 7 - C | 8 - A | 9 - C | 10 - A | 11 - C | 12 - D | 13 - B | 14 - B | 15 - C | 16 - D | 17 - B | 18 - D | 19 - B | 20 - C | 21 - D | 22 - D | 23 - D | 24 - D | 25 - D | 26 - D | 27 - B | 28 - D |

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1


What is the use of this gauge? | इस गेज का क्या उपयोग है?

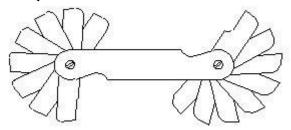

- A Check the internal radius of the job | जॉब की आतंरिक त्रिज्या को जांचना
- **B** Check the diameter of cylindrical job | बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना
- C Check the height and parallism of job | जॉब की ऊँचाई और समांतरता जांचना
- **D** Set the job on machines parallel to datum | जॉब को मशीनों में डेटम के समान्तर रखना
- 2 What is the name of the file? | इस रेती का क्या नाम है?



- A Rasp cut file | रास्प कट रेती
- B Single cut file | एकल कट रेती
- C Double cut file | दोहरी कट रेती
- D Curved cut file | वक्राकार कट रेती
- **3** What is the name of the tool? | इस औजार का क्या नाम है?

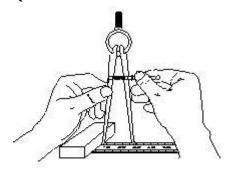

- A Divider | डिवाइडर
- B Inside calliper | आतंरिक कैलीपर
- C Odd leg calliper | विषम लेग कैलीपर
- D Outside calliper | बाह्य कैलीपर
- 4 What is the cause for twisting defect in timber? । लकड़ी में टविस्टिंग दोष का क्या कारण है?
- A Defective storage | दोषपूर्ण भण्डारण
- B Uneven shrinkage | असमान सिकुड़ना
- C Improper seasoning | गलत सीज़िनंग
- **D** Irregularity in growth of branches | शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता
- **5** What is the use of mortise chisel? | मोर्टाइज़ छेनी का क्या उपयोग है?
- A General chiselling work in wood | लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना
- B Making rectangular holes in wood | लकड़ी में आयताकार छेद करना
- C Paring and finishing joints in wood | लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना
- D Light chiselling cleaning sharp corners and in wood | लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज़ किनारों की सफाई
- 6 Which type of stake is used for sharp bends in sheet metal? | शीट मेटल में तेज़ मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है?
- A Square stake | वर्गाकार स्टेक
- B Hatchet stake | हैचेट स्टेक
- C Blow horn stake | ब्लो हॉर्न स्टेक
- D Bevel edge square stake | बेवल एज वर्गाकार स्टेक

- 7 Which type of cold chisel is used for squaring materials at the corners? | किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है?
- A Web chisel | जाली छेनी
- B Cross cut chisel | क्रॉस कट छेनी
- C Half round chisel | अर्ध वृत्ताकार छेनी
- D Diamond point chisel | हीरा पॉइंट छेनी
- 8 Which type of calliper is used to draw parallel lines along the outer edges of the materials? | किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समान्तर रेखाएं खींचने में होता है?
- A Inside calliper | आतंरिक कैलीपर
- B Jenny calliper | जेनी कैलीपर
- C Outside calliper | बाह्य कैलीपर
- D Spring joint calliper | स्प्रिंग जोड़ कैलीपर
- 9 What is the name of the drill bit? | इस ड्रिल बिट का क्या नाम है?




- B Taper shank bit | टेपर शैंक बिट
- C Countersink bit | काउंटरसिंक बिट
- D Straight shank bit | स्ट्रेट शैंक बिट


- 10 What is the name of the stake used for general purpose in sheet metal work? | शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है?
- A Square stake | वर्गाकार स्टेक
- B Hatchet stake | हैचेट स्टेक
- C Blow horn square stake | ब्लो हॉर्न स्टेक
- D Bevel edge square stake | बेवल एज वर्गाकार स्टेक
- 11 What is the number 1.25 indicates in ISO metric fine thread M12 x 1.25? | आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 x 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है?
- A Diametric of the thread । थ्रेड का व्यास
- B Pitch of the thread | थ्रेड का पिच
- C Depth of the thread | थ्रेड की गहराई
- D Length of the thread | थ्रेड की लम्बाई
- 12 What defect will occur in timber due to irregularity in growth of the branches? | लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है?
- A Knot | गाँठ
- B Cupping | कपिंग
- C Cracking | चटकना
- **D** Twisting | घ्माना
- 13 Which file is used for sharpening the blunt teeth of a tenon saw? | एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है?
- A Square file | वर्गाकार रेती
- B Round file | वृत्ताकार रेती
- C Triangular file | त्रिभ्जाकार रेती
- D Half round file | अर्ध वृत्ताकार रेती

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1


14 Name the part marked 'X' of the file. | "X" से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए-

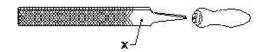

- A Edge | एज
- B Heel | हील
- **C** Tang | टैंग
- D Shoulder | शोल्डर
- **15** What is the name of the tool? | इस औजार का क्या नाम है?

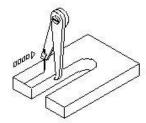

- A Jenny calliper | जेनी कैलीपर
- B Inside calliper | आतंरिक कैलीपर
- C Outside calliper | बाह्य कैलीपर
- **D** Firm joint calliper | फर्म जोड़ कैलीपर
- 16 What is the name of the angle marked 'X' of the chisel? | छेनी में "X" द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है?

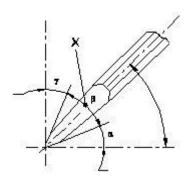


- A Rake angle | रेक कोण
- B Point angle | पॉइंट कोण
- C Clearance angle | क्लियरेंस कोण
- D Inclination angle | झ्काव कोण

- **17** What is the use of firmer chisel? | फर्मर छेनी का क्या उपयोग है?
- A Paring and finishing joints | छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में
- B General chiselling work | सामान्य छेनीकरण कार्य
- C Making rectangular holes in wood | लकड़ी में आयताकार छेद बनाना
- D Light chiselling and to clean sharp corner | लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज़ किनारों की सफाई
- 18 Which type of half lap joint is used if one part of a job meets another part at some distance from the ends? | किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है, जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है?
- A End-lap input | एंड-ਕੈਧ जोड़
- B Cross-lap joint | क्रॉस-लैप जोड़
- C Middle-lap joint | मध्य-लैप जोड़
- D Corner-half lap joint | कोना-अर्ध लैप जोड़
- 19 Which type of notch is used for making a metal tray with 90° bend and an inside flange? | 90 ° मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है?
- A 'V' notch | V नॉच
- B Slant notch | तिरछा नॉच
- C Square notch | वर्गाकार नॉच
- D Straight notch | सीधा नॉच


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 20 What is the purpose of hem folding in sheet metal work? | शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है?
- A Helps for forming a square box | वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक
- **B** Helps for bending sheet metal easily | शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक
- C Prevents burrs forming after cutting | काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकता है
- **D** Prevents the sheet from damage | शीट को क्षति से बचाना
- 21 Which defect in the timber is caused to reduce its strength? | लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है?
- A Twisting | घ्माना
- B Cupping | कपिंग
- C Cracking | चटकना
- **D** Irregularity | अनियमितता
- 22 What is the name of the hammer? | इस हथौड़े का क्या नाम है?

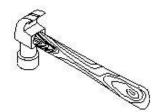

- A Claw hammer । क्लॉ हथौड़ा
- B Ball peen hammer | बाल पीन हथौड़ा
- **C** Cross peen hammer । क्रॉस पीन हथौड़ा
- D Straight peen hammer | स्ट्रेट पीन हथौड़ा
- 23 Which defect in timber is caused due to improper seasoning? | गलत सीज़िनंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है?
- A Knot | गांठ
- **B** Twisting | घ्माना
- C Cracking | चटकना
- D Cupping | कपिंग


24 What is the name of the formation of thread marked as X in the galvanized sheet pipe joint? | जस्ती शीट पाइप जोड़ में X के रूप में चिहिनत थ्रेड के का नाम क्या है?

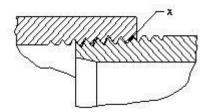

- A Hemp | जूट
- B Full form thread | फुल फॉर्म थ्रेड
- C Tapered male thread | तिरछी मेल थ्रेड
- **D** Parallel female thread | समान्तर फीमेल थ्रेड
- 25 Which type of notch is used for bending the edge of the sheet? | शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है?
- A 'V' notch | V नॉच
- B Slant notch | तिरछा नॉच
- C Square notch | वर्गाकार नॉच
- **D** Straight notch | सीधा नॉच
- 26 What is the purpose of cross cut cold chisel? | क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है?
- A Cutting keyways | कीवेज़ काटने में
- B Cutting curved grooves | वक्राकार नालियाँ काटना
- C Squaring materials at corners | सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में
- D Removing metal from large flat surface | बड़ी चौड़ी सतह से धात् निकालना

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 27 Which type of notch is used to make a job with 90° bend? | 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग होता है?
- A 'V' notch | V नॉच
- B Slant notch | तिरछा नॉच
- C Square notch | वर्गाकार नॉच
- D Straight notch | सीधा नॉच
- 28 Which type of curve cutting hand saw is used for internal cutting in wood? | लकड़ी की आतंरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है?
- A Compass saw | कम्पास आरी
- B Key hole saw | की होल आरी
- C Coping saw | कोपिंग आरी
- **D** Fret saw | फ्रेट आरी
- 29 What is the name of the stake used for sheet metal work? | शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है?

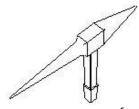

- A Square stake | वर्गाकार स्टेक
- B Hatchet stake | हैचेट स्टेक
- C Blow-horn stake | ब्लो हॉर्न स्टेक
- D Bevel-edge square stake | बेवल एज वर्गाकार स्टेक
- **30** What is the name of tool? | औजार का क्या नाम है?



A Claw hammer | क्लॉ हथौड़ा


- B Tack hammer | टैक्स हथौड़ा
- C Cross pein hammer | क्रॉस पीन हथौड़ा
- D Straight pein hammer | स्ट्रेट पीन हथौड़ा
- 31 Which type of chisel is used for separating metals after chain drilling? | चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है?
- A Flat chisel | चपटी छेनी
- B Web chisel | जालीदार छेनी
- C Cross cut chisel | क्रॉस कट छेनी
- D Diamond point chisel | हीरा पॉइंट छेनी
- 32 Which type of stake is used for riveting or seaming tapered cone shaped articles? | किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है?
- A Square stake | वर्गाकार स्टेक
- **B** Hatchet stake | हैचेट स्टेक
- C Blow horn stake | ब्लो हॉर्न स्टेक
- D Bevel edged square stake | बेवल एज वर्गाकार स्टेक
- **33** Which causes knot defect in timbers? | लकड़ी में गाँठ दोष का क्या कारण है?
- A Defective storage | दोषपूर्ण भण्डारण
- B Uneven shrinkage | असमान सिक्डना
- C Growth of branches | शाखाओं की वृद्धि
- **D** Improper seasoning | गलत सीज़निंग

Answers:

1 - A | 2 - A | 3 - B | 4 - B | 5 - B | 6 - B | 7 - D | 8 - B | 9 - B | 10 - A | 11 - B | 12 - A | 13 - C | 14 - B | 15 - A | 16 - B | 17 - B | 18 - C | 19 - A | 20 - D | 21 - D | 22 - A | 23 - D | 25 - D | 26 - A | 27 - A | 28 - B | 29 - C | 30 - B | 31 - B | 32 - C | 33 - C |


ELECTRICIAN - Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

- 1 What is the current carrying capacity of 32 amp. rated cable, if it is protected by the rewireable fuse? | 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी, यदि इस पुनः तार बाँधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो?
- **A** 13 Amp
- **B** 16 Amp
- **C** 26 Amp
- **D** 39 Amp
- **2** What is the possible range to measure the size of the wire in a Standard Wire Gauge (SWG)? | SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है?
- **A** 0-44
- **B** 0-42
- **C** 0-38
- **D** 0-36
- **3** What is the name of the wire joint? | इस तार जोड़ का क्या नाम है?

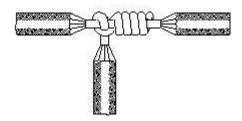

- A Aerial tap joint | एरिएल टैप जोड़
- **B** Knotted tap joint | नॉटेड टैप जोड़
- C Duplex cross tap joint | ड्प्लेक्स क्रॉस टैप जोड़
- **D** Double cross tap joint | डबल क्रॉस टैप जोड़
- 4 Which type of soldering flux is used for soldering galvanised iron? | गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है?
- A Rosin | रोजिन
- B Zinc chloride | जस्ता क्लोराइड
- C Sal ammonia | साल अमोनिया
- D Hydrochloric acid | हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

- 5 Which method of soldering is used for quantity production and for tinning work? | मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है?
- A Dip soldering | डिप सोल्डरिंग
- B Soldering with a flame | ज्वाला के साथ सोल्डरिंग
- C Soldering with soldering iron | सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग
- D Soldering with soldering gun | सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग
- **6** What is the name of the part marked as **X** in the underground (UG) cable? | इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए।

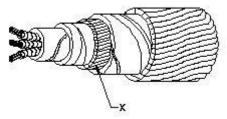


- A Bedding | बेडिंग
- **B** Armouring | आर्मरिंग
- C Lead sheath | लेड शीथ
- D Paper insulation | कागज़ क्चालक
- 7 What is the full form of XLPE Cable? | XLPE का पूर्ण रूप है
- A Cross Line Poly Ethylene
- B X'ess Line Phase Earthing
- C Cross Linked Poly Ethylene
- **D** Excess Length Paper and Ebonite
- 8 What is the purpose of 'serving' layer in underground cable? | भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है?
- A Protect the cable from moisture | केबल को नमी से बचाना
- B Protect the cable from mechanical injury | केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना
- C Protect metallic sheath against corrosion | धात्विक कवच को क्षरण से बचाना
- **D** Protect armouring from atmospheric condition

ELECTRICIAN – Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना

9 Which type of fault of U.G Cable can be located by this loop test? | लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है?

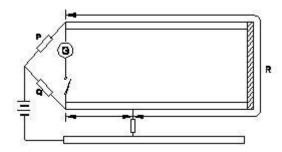

- A Ground fault । भू दोष
- B Short circuit fault | लघ् परिपथ दोष
- C Open circuit fault | खुला परिपथ दोष
- D Weak insulation fault | कमज़ोर क्चालक दोष
- 10 Which cable laying method is used in generating station? | उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है?
- A In ducts | डक्ट में
- **B** Racks in air | हवा में रैक
- C Along buildings | भवन के साथ
- **D** Direct in ground | सीधे ज़मीन में
- 11 How many electrons are there in the valence shell of a copper atom? | तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रान होते हैं?
- **A** 1
- **B** 2
- **C** 8
- **D** 18
- 12 What is the effect of electric current on neon lamp? | नीयन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है?
- A Heating effect | ऊष्मीय प्रभाव
- B Magnetic effect | च्म्बकीय प्रभाव
- C Chemical effect | रासायनिक प्रभाव
- D Gas ionization effect | गैस आयनीकरण प्रभाव


- 13 What is the unit of insulation resistance? | कृचालक प्रतिरोध की इकाई है-
- **A** Ohm | ओहम
- B Kilo ohm | किलो ओहम
- C Milli ohm | मिली ओहम
- D Mega ohm | मेगा ओहम
- 14 Which electrical device is the coarse excess current protection? | कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है?
- A Cartridge fuses | कार्ट्रिज फ्यूज
- B Rewirable fuses | प्नः तार बांधने योग्य फ्यूज
- **C** Miniature Circuit Breaker (MCB) | मिनिएचर सर्किट बेकर
- D High Rupturing Capacity (HRC) Fuses | हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज
- 15 Which type of joint is used for extending the length of conductor in over head lines? | शिरोपरि लाइन में चालक की लम्बाई बढाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किये जाते हैं?
- A Scarfed joint | स्कार्फड जोड़
- B Aerial tap joint | एरिएल टैप जोड़
- C Britannia T joint | ब्रिटानिया T जोड़
- D Western Union joint | वेस्टर्न यूनियन जोड़
- 16 Which type of soldering flux is used for soldering aluminium conductors? | एल्युमीनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है?
- A Tallow | टैलो
- B Ker-al-lite | केर-अल-लाइट
- C Zinc chloride | जस्ता क्लोराइड
- **D** Sal ammonia rosin | साल अमोनिया रोजिन

ELECTRICIAN - Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 17 What is the effect on molten solder due to repeated melting? | पिघले हुए सोल्डर को बार-बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है?
- A Tin content reduced | टिन का भाग कम हो जाता है
- B Lead content reduced | सीसे का भाग कम हो जाता है
- C Prevent slug formation | स्लग को बनने से रोक देता है
- D Uneven flowing in joints | जोड़ों पर असमान बहाव
- 18 What will happen to PVC insulation in cable carries excess current continuously for long period? | केबल के PVC कुचालक का क्या होगा, यदि अत्यधिक धारा लम्बे समय तक बहती रहे?
- A Voltage drop increases | वोल्टेज पात बढ़ेगा
- B Voltage drop decreases | वोल्टेज ड्राप घटेगा
- C Insulation resistance increases | कुचालक प्रतिरोध बढेगा
- D Insulation resistance decreases | कुचालक प्रतिरोध घटेगा
- 19 Which method of cable laying is suitable for congested areas? | केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेत् उपयुक्त है?
- A Racks in air | हवा में रैक
- B Duct pipes | डक्ट पाइप
- C Along buildings | भवनों के साथ
- **D** Direct in ground | सीधे ज़मीन में

20 What is the name of the part marked X in UG cables? | इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए|

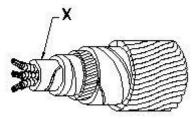

- A Serving | सर्विंग
- **B** Bedding | बेडिंग
- C Armouring | आर्मरिंग
- D Lead sheath | लेड शीथ
- 21 What is the fault of U.G cable identified in the circuit? | भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है?

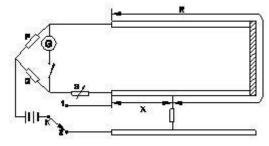

- A Ground fault | भू दोष
- B Short circuit fault | लघ् परिपथ दोष
- C Open circuit fault | खुला परिपथ दोष
- D Weak insulation fault | कमज़ोर क्चालक दोष
- **22** Which part of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion? | भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्वीय कवच को क्षरण से बचाता है?
- A Serving | सर्विंग
- **B** Bedding | बेडिंग
- C Armouring | आर्मरिंग
- D Lead sheath | लेड शीथ


ELECTRICIAN - Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

- 23 Why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering? | सोल्डिरंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए?
- A It prevents burns and fire | यह जलने एवं अग्नि को रोकता है
- B To control the excessive heat | अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेत्
- C To save the time of soldering process | सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेत्
- D To save the operator from electric shock | संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेत्
- 24 Which type of wire joint is found in the junction box? | जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं?
- A Aerial tap joint | एरिएल टैप जोड़
- B Plain tap joint | सीधे टैप जोड़
- C Rat tail joint | रैट टेल जोड़
- D Married joint | मैरिड जोड़
- **25** What is the name of the joint? | इस जोड़ का क्या नाम है?



- A Married joint । मैरिड जोड़
- **B** Scarfed joint | स्कार्फड जोड़
- C Western union joint | वेस्टर्न युनियन जोड़
- D Britannia straight joint | ब्रिटानिया T जोड़
- **26** What is the use of Britannia T joint? | ब्रिटानिया T जोड़ का क्या उपयोग है?
- A Extending the length of the lines | लाइन की लम्बाई को बढाना
- B Inside and outside wiring installation | आतंरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना
- C Mechanical stress not required on conductor | चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं
- D Tapping the service connection from overhead lines | सिरोपरी लाइन से सेवा जुडाव हेतु जोड़ना

- 27 Which type of soldering method is used for servicing and repairing work? | सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है?
- A Dip soldering | डिप सोल्डरिंग
- B Soldering with a flame | ज्वाला के साथ सोल्डरिंग
- C Soldering with soldering gun | सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग
- D Soldering with a soldering iron | सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग
- 28 What is the use of dip soldering method? | डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है?
- A Soft soldering | नर्म सोल्डरिंग
- **B** Piping and cable soldering work | पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य
- C Soldering miniature components on PCB | पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग
- D Soldering sensitive electric components | संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग
- 29 Name the part marked X of belted U.G cable. | बेल्टेड भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए।

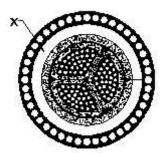

- A Jute filling | पटसन फाइलिंग
- **B** Armouring | आर्मरिंग
- C Lead sheath | लेड शीथ
- D Paper insulation | कागज़ क्चालक


ELECTRICIAN – Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 30 Which insulating material is used as hot pouring compound for making joints in underground cable? | कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है?
- A Polyamine hardener | पॉली अमीन हार्डनर
- B Cast resin compound | कास्ट रेसिन यौगिक
- C Bituminous compound | बिट्मिनस यौगिक
- D Epoxy cast resin compound | एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक
- 31 What is the purpose of bedding insulation of U.G. cable? | भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है?
- A Protect the cable from mechanical injury | केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना
- **B** Protect the cable from moisture and gases | केबल को नमी एवं गैस से बचाना
- C Protect armouring from atmospheric condition । आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना
- D Protect the metallic sheath against corrosion | धात्विक कवच को क्षरण से बचाना
- **32** Which test is conducted to locate the faults in U.G. cables? | भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है?
- A Loop test | लूप टेस्ट
- B External growler test | बाह्य ग्राऊलर टेस्ट
- C Break down voltage test | ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट
- D Insulation resistance test | कुचालक प्रतिरोध टेस्ट
- 33 What does the number 1.40 represent if a stranded conductor is designated as 7/1.40? | यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है?
- A Area of cross section | अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
- **B** Radius of one conductor | एक चालक की त्रिज्या
- C Diameter of all conductor | सभी चालकों का व्यास
- **D** Diameter of each conductor | प्रत्येक चालक का

व्यास


- 34 What is the value of electrical conductivity of aluminium conductor? | एल्युमीनियम चालक की चालकता का क्या मान है?
- A 61 mho/m
- **B** 56 mho/m
- C 35 mho/m
- D 28 mho/m
- 35 What is the rating factor of cable provided with coarse excess current protection? | केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है?
- **A** 1.11
- **B** 1.23
- **C** 0.81
- **D** 0.707
- 36 What is the size of neutral conductor compared to phase conductor in U.G cable? | भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज़ चालक की त्लना में
- A Same size of phase conductor | फेज़ चालक के समान
- B Half size of phase conductor | फेज़ चालक से आधा
- **C** 1/4 size of phase conductor | फेज़ चालक का एक चौथाई
- D 1/3 size of phase conductor | फेज़ चालक का एक तिहाई
- **37** What is the name of the tool? | इस औजार का क्या नाम है?

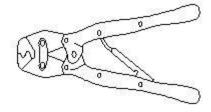

- A Cutting plier | कटिंग प्लायर
- **B** Wire stripper | वायर स्ट्रिपर
- C Crimping tool | क्रिम्पिंग टूल


ELECTRICIAN - Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

- D Side cutting plier | साइड कटिंग प्लायर
- **39** What is the reading of the micrometer? | माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है?

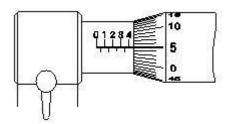

- **A** 5.05 mm
- **B** 5.00 mm
- **C** 4.55 mm
- **D** 4.05 mm
- **40** Which method of soldering is used for repairing the vehicle body? | वाहनों की बॉडी के सुधार हेत् सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है?
- A Dip soldering | डिप सोल्डरिंग
- B Soldering with flame | ज्वाला के साथ सोल्डरिंग
- C Soldering with soldering iron | सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग
- D Soldering with soldering gun | सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग
- 41 What is the advantage of stranded conductor over solid conductor? | गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है?
- A Cost is less | कम कीमत
- B More flexible | अधिक लचीला
- C Less voltage drop | कम वोल्टेज पात
- D More insulation resistance | अधिक कुचालक प्रतिरोध
- **42** What is the current capacity of the 16 Amp. Cable, if it is protected by coarse excess current protection? | 16 A केबल की धारा क्षमता क्या है, यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा स्रक्षा द्वारा संरक्षित है?
- **A** 11 A
- **B** 13 A
- **C** 15 A
- **D** 18 A

- **43** What is the unit for Quantity of electricity? | बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है?
- A Mho | म्हो
- B Coulomb | कूलाम
- C Volt /second | वोल्ट/सेकंड
- D Ampere/second | एम्पियर/सेकंड
- **44** What is the name of the soldering method? | सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है?

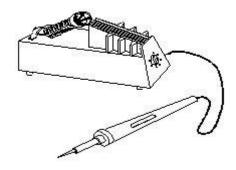


- A Dip soldering | डिप सोल्डरिंग
- B Soldering iron | सोल्डरिंग आयरन
- C Soldering gun | सोल्डरिंग गन
- D Soldering with flame | ज्वाला के साथ सोल्डरिंग
- **45** What formula is used to find Electro Motive Force (EMF)? | विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
- A EMF = Potential difference voltage drop |
 EMF = विभवान्तर-वोल्टेज पात
- **B** EMF = Potential difference + voltage drop | EMF = विभवान्तर+वोल्टेज पात
- **C** EMF = Potential difference + voltage drop/2 | EMF = विभवान्तर+वोल्टेज पात/2
- **D** EMF = Potential difference + 2 x voltage drop | EMF = विभवान्तर+ 2 x वोल्टेज पात
- 46 What is the current rating factor for close excess current protection of cable? | केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है?
- **A** 0.81
- **B** 0.92
- C 1.23
- **D** 1.5

ELECTRICIAN - Semester 1 Module 3 Wires, Joints - Soldering - U.G. Cables

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 47 What is the disadvantage of solid conductor compared to stranded conductor? | ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है?
- A Less rigidity | कम कठोरता
- B Less flexibility | कम लचीलापन
- C Low melting point | कम गलनांक
- D Low mechanical strength | कम यांत्रिक शक्ति
- **48** What is the name of the soldering method? | सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है?

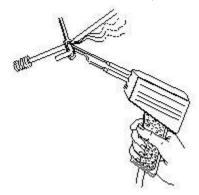

- A Dip soldering | डिप सोल्डरिंग
- B Soldering with blow lamp | ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग
- C Soldering with soldering gun | सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग
- **D** Temperature controlled soldering | तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग
- 49 What is the cause for cold solder defect in soldering? | सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है?
- A Excessive heating | अत्यधिक ऊष्मन
- B Insufficient heating | अपर्याप्त ऊष्मन
- C Incorrect use of solder | सोल्डर का गलत प्रयोग
- D High wattage soldering iron | उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन

- **50** What happens to the voltmeter if it is connected as an ammeter? | क्या होता है, यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए?
- A Low reading | कम पाठ्यांक
- B No deflection | कोई विचलन नहीं
- C Meter burns out | मीटर जल जायेगा
- D Overshoot deflection | परे विचलन
- 51 Which is the example for coarse excess current protection? | अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेत् क्या उदाहरण है?
- A MCB
- **B** MCCB
- C H.R.C fuses | H.R.C फ्यूज
- D Rewireable type fuse unit | पुनः तार बाँधने योग्य फ्यूज इकाई
- **52** Which conductors are used for distribution lines? | विस्तार लाईनों के लिए कौन-सा कन्डक्टर उपयोग होता है?
- A Insulated conductors | इन्सुलेटेड कन्डक्टर्स
- B Insulated solid conductors | इन्सुलेटेड सालिड कन्डक्टर्स
- C Bare conductors | बेर कन्डक्टर्स
- D Two core cable | दो कोर केबल

Answers:


1 - C | 2 - D | 3 - B | 4 - D | 5 - A | 6 - A | 7 - C | 8 - D | 9 - B | 10 - B | 11 - A | 12 - D | 13 - D | 14 - B | 15 - D | 16 - B | 17 - A | 18 - D | 19 - B | 20 - D | 21 - B | 22 - B | 23 - A | 24 - C | 25 - A | 26 - D | 27 - C | 28 - C | 29 - C | 30 - C | 31 - D | 32 - A | 33 - D | 34 - C | 35 - C | 36 - B | 37 - C | 38 - C | 39 - C | 40 - B | 41 - B | 42 - B | 43 - B | 44 - C | 45 - B | 46 - C | 47 - B | 48 - D | 49 - B | 50 - A | 51 - D | 52 - C |

- 1 How many electrons are there in the third cell of the copper atom? | तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रान होते हैं?
- **A** 8
- **B** 13
- **C** 18
- **D** 29
- **2** Which is the semiconductor material? | अर्धचालक पदार्थ कौन सा है?
- A Eureka | यूरेका
- B Ebonite | एबोनाईट
- C Manganin | मैन्गानिन
- D Germanium | जर्मेनियम
- 3 What is the indication of neon polarity indicator used for checking A.C. supply? | नीयन धुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है?
- A Both electrodes will glow | दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं
- B Only one electrode will glow | केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है
- C Both electrodes will be flickering | दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं
- D One electrode will glow and another will be flickering | एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा
- **4** Calculate the electrical energy in unit consumed by 500W lamp for 5 hours. | 500W के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए
- A 0.5 unit
- **B** 1.0 unit
- C 1.5 unit
- **D** 2.5 unit


- **5** What is the value of hot resistance of a bulb rated as 100W/250V? | 100W/250V से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा?
- A 31.25 ohm
- **B** 62.50 ohm
- C 312.50 ohm
- **D** 625.00 ohm
- 6 Which law states that in closed electric circuit, the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops? | कौन सा नियम कहता है, कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज, वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है?
- A Ohm's law | ओहम का नियम
- **B** Laws of resistance | प्रतिरोध के नियम
- C Kirchhoff's first law | किरचोफ़ का पहला नियम
- **D** Kirchhoff's second law | किरचोफ़ का दूसरा नियम
- 7 Calculate the total power of the circuit of two lamps rated as 200W/240V are connected in series across 240V supply? | 200W/240V के दो लैंप 240V आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े ह्ए हैं; कुल शक्ति ज्ञात कीजिये।
- **A** 50 W
- **B** 100 W
- C 200 W
- **D** 400 W
- **8** What is the formula for the equivalent resistance (R_T) of the three resistors R_1 , R_2 & R_3 are connected in parallel circuit? | यदि तीन प्रतिरोध R_1 , R_2 & R_3 समान्तर परिपथ में जुड़े हों, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिये|
- **A** $R_T = R_1 + R_2 + R_3$
- **B** $R_T = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
- **C** $R_T = \frac{1}{R_1 + R_2 + R_2}$
- $\mathbf{D} \qquad \mathsf{R}_{\mathsf{T}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

9 What is the reading of ohmmeter across opened 'R2' resistor? | ओहममीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा?

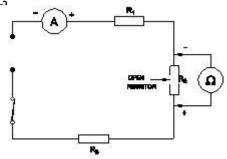


- A Indicate zero reading | शून्य पाठ्यांक पर संकेत
- B Indicate infinite resistance | अनंत पाठ्यांक पर संकेत
- C Total resistance value of the circuit | परिपथ का कुल प्रतिरोध मान
- D Value of sum of the resistance of R1 and R3 only | R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान
- 10 What is the change of resistance value of the conductor as its diameter is doubled? | किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, यदि उसके व्यास को दोग्ना कर दिया जाय?
- A Increases to two times | दोग्ना तक बढ़ जायेगा
- B Decreases to four times | चार गुना तक कम हो जायेगा
- C Decrease to half of the value | आधा तक कम हो जायेगा
- D No change in value of resistance | प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा
- 11 What is the name of the resistor? | प्रतिरोध का क्या नाम है?

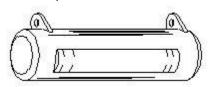


- A Metal film resistor | धातु फिल्म प्रतिरोध
- B Wire wound resistor | तार बंधे ह्ए प्रतिरोध
- C Carbon film resistor | कार्बन फिल्म प्रतिरोध
- D Carbon composition resistor | कार्बन मिश्रित

प्रतिरोध

12 Calculate the resistance value of the resistor by colour coding method. | रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए

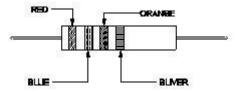


- **A** $23 \times 10^3 \text{ W} \pm 5\%$
- **B** $26 \times 10^3 \text{ W} \pm 10\%$
- C $32 \times 10^4 \text{ W} \pm 10\%$
- **D** $37 \times 10^4 \text{ W} \pm 5\%$
- 13 Why the ohmmeter is graduated with nonlinear scale? | ओहममीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है?

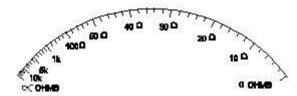

- A Voltage is directly proportional to resistance | वोल्टेज, प्रतिरोध के समान्पाती है
- B Current is inversely proportional to resistance | धारा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमान्पाती है
- C Resistance is inversely proportional to the square of current | प्रतिरोध, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है
- D Voltage is directly proportional to the square of the current | वोल्टेज, धारा के वर्ग के समानुपाती है


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

14 Calculate the value of unknown resistance 'RDC' in the Wheatstone bridge network, If PAB = 500W, QBC = 300W, SAo = 15W, at balanced condition. | वीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध 'RDC' का मान ज्ञात कीजिये, जब PAB = 500Ω, QBC = 300Ω, SAo = 15Ω हो

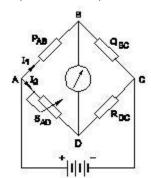

- A 12Ω
- **B** 9Ω
- \mathbf{C} 6Ω
- **D** 3Ω
- 15 Which material is having negative temperature co-efficient property? | किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है?
- A Mica | अभ्रक
- **B** Eureka | यूरेका
- **C** Copper | तांबा
- **D** Manganin | मैन्गानिन
- 16 What electrical quantities are related in Ohm's law? | ओहम के नियम से सम्बंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं?
- A Current, resistance and power | धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति
- B Current, voltage and resistivity | धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता
- C Current, voltage and resistance | धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध
- D Voltage, resistance and current density | वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता


17 Calculate the value of resistance 'R2' in the parallel circuit. | समान्तर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिये

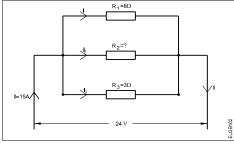


- **A** 2 Ω
- **B** 4 Ω
- **C** 6 Ω
- **D** 8 Ω
- 18 What is the effect of the parallel circuit with one branch opened? | एक शाखा खुली होने पर समान्तर परिपथ में क्या प्रभाव होगा?
- A Current will remain same | धारा समान बनी रहेगी
- B Whole circuit will not function | पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा
- C No current will flow in that branch | उस शाखा में धारा नहीं बहेगी
- D Voltage drop increase in the opened branch | खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जायेगा
- **19** What is the unit of resistivity? | प्रतिरोधकता की क्या इकाई है?
- A ohm / cm | ओहम/सेमी
- **B** ohm / cm² | ओहम/सेमी2
- C ohm metre | ओहम-मीटर
- **D** ohm / metre | ओहम/मीटर

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 20 Which type of resistor is used for Arc quenching protection in circuit breakers? | सर्किट ब्रेक्शों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है?
- A Varistors | वैरिस्टर
- B Sensistors | सेंसिस्टर
- C Thermistors | थर्मिस्टर
- **D** Light dependent resistor (LDR) | लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर
- 21 Calculate the value of resistance by colour coding method. | रंग क्ट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए

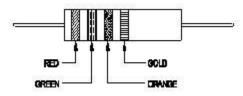


- **A** $22 \times 10^3 \pm 10\%$
- **B** $23 \times 10^4 \pm 10\%$
- **C** $25 \times 10^3 \pm 5\%$
- **D** $36 \times 10^4 \pm 5\%$
- 22 Calculate the unknown resistance " R_{DC} " in the Wheatstone bridge circuit, if P_{AB} =400 ohms, Q_{BC} =200 ohms and S_{AD} =120hms at balanced condition. | वीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध 'RDC' का मान ज्ञात कीजिये, जब P_{AB} = 400 Ω , Q_{BC} = 200 Ω , S_{AD} = 12 Ω हो

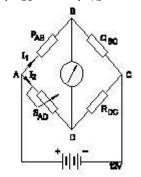

- A 4Ω
- **B** 6 Ω
- **C** 8 Ω
- **D** 12 Ω


23 What is the reading of the voltmeter V? | वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए|

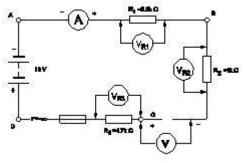


- A 0 V
- **B** 6 V
- **C** 9 V
- **D** 18 V
- 24 Which is the application of series circuit? | श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है?
- A Voltmeter connection | वोल्टमीटर संयोजन
- B Lighting circuits in home | घरों में प्रकाशीय परिपथ
- C Shunt resistor in ammeter | अमिटर में शंट प्रतिरोध
- D Multiplier resistor of a voltmeter | वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध
- 25 What is the effect on opened resistor in series circuit? | श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है?
- A No effect in opened resistor | खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं
- B Full circuit current will flow in opened resistor | ख्ले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी
- C Total supply voltage will appear across the opened resistor | खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा
- D No voltage will appear across the opened resistor | खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

26 Calculate the resistance value in R₃ resistor. | R₃ प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए

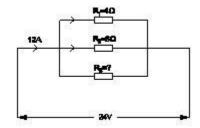

- A 4 Ohm
- B 6 Ohm
- C 8 Ohm
- **D** 12 Ohm
- 27 What is the effect of the circuit, if 'ab' points are shorted? | परिपथ का क्या प्रभाव होगा, यदि 'ab' को लघ्पथित कर दिया जाये।

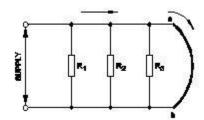


- A Circuit resistance will be zero | परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जायेगा
- B Same current will flow in all branches | सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी
- C Supply voltage will exist in each branch | प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा
- D Total circuit current is equal to each branch circuit current | कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी
- 28 What is the name of the resistor if its resistance value increase with increase in temperature? | यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध का नाम क्या है?
- A Varistors | वैरिस्टर
- B Sensistors | सेंसिस्टर
- C Thermistors | थर्मिस्टर
- **D** Light Dependent Resistor (LDR) | लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर


- **29** What is the formula for Quantity of electricity (Q)? | विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है?
- A Current x Time | धारा x समय
- B Voltage x Current | वोल्टेज x धारा
- C Current x Resistance | धारा x प्रतिरोध
- **D** Voltage x Resistance | वोल्टेज x प्रतिरोध
- **30** What is the unit of conductance? | चालकता की इकाई क्या है?
- A Mho | म्हो
- **B** Ohm | ओहम
- C Ohm-m | ओहम-मीटर
- D Ohm/m | ओहम/मीटर
- **31** Which one defines the change in resistance in Ohm(Ω) per degree centigrade (°C)? | ओहम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड (° C) में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है?
- A Temperature effect | तापमान प्रभाव
- **B** Laws of temperature | तापमान के नियम
- C Temperature constant | तापमान नियतांक
- D Temperature co-efficient | तापमान ग्णक
- 32 Which type of meter is used to test the polarity of battery? | बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है?
- A Moving iron ammeter | चल लौह अमीटर
- B Moving coil voltmeter | चल कुंडली वोल्टमीटर
- C Moving iron voltmeter | चल लौह वोल्टमीटर
- D Dynamo meter type wattmeter | डाइनेमोमीटर प्रकार का वाटमीटर

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1


33 What is the voltage drop in resistor ' R_2 ' in the series circuit? | श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R_2 में वोल्टेज पात मान बताइए

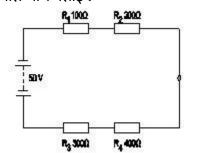

- A 5 volt
- B 10 volt
- **C** 15 volt
- **D** 20 volt
- **34** Which is the application of series circuit? | श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है?
- A Fuse in circuit | परिपथ में फ्यूज
- B Voltmeter connection | वोल्टमीटर संयोजन
- C Electrical lamp in homes | घरों में विद्युत लैंप
- D Shunt resistor in ammeter | अमीटर में शंट प्रतिरोधक
- 35 Which method is used for measuring 1 Ohm to 100K Ohm range resistance? | 1 ओहम से 100K ओहम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है?
- A Substitution method | प्रतिस्थापन विधि
- B Kelvin bridge method | केल्विन ब्रिज विधि
- C Wheat stone bridge method | व्हीटस्टोन ब्रिज विधि
- D Voltmeter and ammeter method | वोल्टमीटर और एमीटर विधि
- **36** What is the S.I unit of specific resistance? | विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है?
- A Ohm/cm
- **B** Ohm/metre²
- C Ohm-metre
- D Micro ohm/cm²
- 37 What is the value of resistance of the resistor? । प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है?

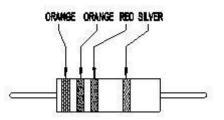


- A 330 ± 5% Ohm
- **B** 3300 ± 10% Ohm
- C 33000 ± 5 % Ohm
- D 330000 ± 10% Ohm
- **38** What is the purpose of the shunt resistor 'R₂' used in series type Ohm meter circuit? | श्रेणी प्रकार के ओहम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R₂ का क्या उपयोग है?

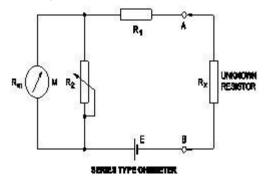

- A To limit the current in the circuit | परिपथ में धारा को सीमित करना
- B To increase the value of meter resistance | मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना
- C To adjust the zero position of the pointer | संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना
- D To prevent the excess current in the circuit | परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना
- 39 Which electrical quantity affects the heat generated in a conductor? | कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है?
- A Voltage | वोल्टेज
- B Square of the current | धारा का वर्ग
- C Square of the resistance | प्रतिरोध का वर्ग
- D Current passed through it | उससे प्रवाहित धारा

- **40** What is the change in value of resistance of the conductor, if its cross section area is doubled? | चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है, अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोग्ना हो जाता है?
- A No change | कोई परिवर्तन नहीं
- B Decreases 2 times | दो गुना कम हो जाता है
- C Increases 2 times | दो गुना अधिक हो जाता है
- D Decreases 4 times | चार ग्ना कम हो जाता है
- 41 Calculate the voltage drop across the resistor 'R4' in the circuit? | परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिये।

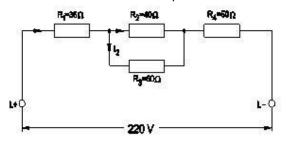

- **A** 48 V
- **B** 72 V
- **C** 80 V
- **D** 100 V
- **42** What is the resistance of Light Dependent Resistor (LDR), if the intensity of light is increased? | लाइट डिपेंडेंट रसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा, यदि प्रकाश की तीव्रता बढा दी जाये?
- A Increases | बढ़ेगा
- **B** Decreases | घटेगा
- C Remains same | समान रहेगा
- D Becomes infinity | अनंत हो जायेगा
- 43 Which formula is used to calculate the power of a DC circuit? | डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है?
- A Voltage x time | वोल्टेज x समय
- B Current x voltage | धारा x वोल्टेज
- C Current x resistance | धारा x प्रतिरोध
- D Voltage x resistance | वोल्टेज x प्रतिरोध

- 44 Calculate the hot resistance of 200W / 250V rated lamp. | 200W / 250V रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें।
- **A** 31.25 Ω
- **B** 62.5 Ω
- **C** 312.5 Ω
- **D** 625 Ω
- **45** What is the value of resistance in an open circuit? | एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है?
- **A** Zero | शून्य
- B Low | कम
- C High | अधिक
- **D** Infinity | अनंत
- 46 Which resistor the lowest current flows in a parallel circuit having the values of $50~\Omega$, $220~\Omega$, $450~\Omega$ and $560~\Omega$ connected with supply? | समान्तर परिपथ में जुड़े हुए 50Ω , 220Ω , 450Ω तथा 560Ω प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा?
- A 50Ω
- B 220 Ω
- **C** 450 Ω
- **D** 560 Ω
- 47 What is the specific resistance value of copper conductor? | ताम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है?
- **A** 1.72 Ohm/cm³
- B 1.72 Micro ohm
- C 1.72 Micro ohm/cm³
- **D** 1.72 Micro ohm/m
- 48 Which is inversely proportional to the resistance of a conductor? | चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमान्पाती क्या होता है?
- A Length | लम्बाई
- **B** Resistivity | प्रतिरोधकता
- C Temperature | तापमान
- D Area of cross section | अन्प्रस्थ काट का क्षेत्रफल


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

Answers:

1 - C | 2 - D | 3 - A | 4 - D | 5 - D | 6 - D | 7 - B | 8 - D | 9 - B | 10 - B | 11 - B | 12 - B | 13 - B | 14 - B | 15 - A | 16 - C | 17 - C | 18 - C | 19 - C | 20 - A | 21 - C | 22 - B | 23 - D | 24 - D | 25 - C | 26 - D | 27 - A | 28 - B | 29 - A | 30 - A | 31 - D | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - C | 36 - C | 37 - B | 38 - C | 39 - B | 40 - B | 41 - D | 42 - B | 43 - B | 44 - C | 45 - D | 46 - D | 47 - C | 48 - D |

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

1 Calculate the total capacitance value in the circuit. | परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिये

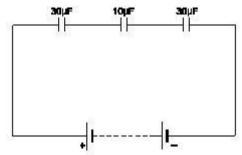


- **A** 0.16 μF
- **B** 6 μF
- **C** 30 μF
- **D** 70 μF
- **2** What is the unit of capacitance? | संधारिता की इकाई क्या है?
- A Mho | म्हो
- B Henry | हेनरी
- **C** Farad | फैराड
- **D** Coulomb | कूलाम
- **3** What is the capacitance value of a capacitor that requires 0.5 coulomb to charge to 35 volt? | एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा, यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो?
- **A** 0.014 F
- **B** 0.025 F
- **C** 0.14 F
- **D** 0.25 F
- 4 How the value of capacitance can be decreased? | संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है?
- A Increasing the plate area | प्लेट क्षेत्रफल को बढाकर
- B Increasing the resistance of the plates | प्लेटों के प्रतिरोध को बढाकर
- C Increasing the distance between the plates | प्लेटों के मध्य द्री बढाकर
- D Using high dielectric constant material | उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके

- 5 Which is the diamagnetic substance? | पराचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है?
- **A** Air | वाय्
- B Steel | इस्पात
- C Water | जल
- D Platinum | प्लैटिनम
- **6** Which factor affects the polarity of the electromagnet? | कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रवीयता को प्रभावित करता है?
- A Length of the coil | कुंडली की लम्बाई
- **B** Direction of current । धारा की दिशा
- C Strength of current | धारा की शक्ति
- D Strength of the magnetic field | चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति
- **7** What is the unit of Magneto Motive Force (MMF)? | च्म्बकीय वाहक बल की क्या इकाई है?
- A Ampere / m² | एम्पेयर/मी2
- B Ampere m | एम्पेयर-मी
- C Ampere turns | एम्पेयर-टर्न्स
- D Ampere / turns | एम्पेयर/टर्न्स
- 8 What is the total inductance if 3 inductors (L1, L2 and L3) are connected in series? | यदि 3 प्रेरकत्व (L1, L2 और L3) श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है?
- A LT = L1 x L2 x L3
- **B** LT = L1 + L2 + L3
- C LT = $\frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2} + \frac{1}{l_3}$
- **D** LT = $\frac{1}{L_1 + L_2 + L_3}$
- 9 What is the unit of permeance? | परमियेंस की इकाई क्या है?
- A Ampere turns | एम्पेयर-टर्न्स
- **B** Weber/Ampere turns | वेबर/एम्पेयर-टर्न्स
- C Ampere turns/Weber | एम्पेयर-टर्न्स/वेबर
- **D** Weber/Square metre | वेबर/मीटर2
- 10 Which rule is applied to find the direction of magnetic fields in a solenoid coil? | परिनालिका

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1


कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है?

- A Cork screw rule | कॉर्क स्क्रू नियम
- B Right hand palm rule | दाहिने हाथ की हथेली का नियम
- C Flemings left hand rule | फ्लेमिंग का बायाँ हाथ का नियम
- D Flemings right hand rule | फ्लेमिंग का दायाँ हाथ का नियम
- 11 Calculate the total value of capacitance of series capacitor circuit. | श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिये

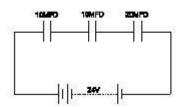

- A 4μfd
- **B** 10μfd
- **C** 15µfd
- **D** 40μfd
- 12 What precaution to be taken before connecting the different voltage rating capacitors in series? | श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए?
- A All the capacitors must be same manufacturer | सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए
- **B** Each capacitors voltage drop must be less than its voltage rating | प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए
- C Total capacitors value must be less than the lowest value of capacitor | कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए
- D Break down voltage of each capacitor must be same | प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए

- 13 Which material is the paramagnetic substance? | कौन सा पदार्थ अनुचुम्बकीय पदार्थ है?
- A Cleat wiring | क्लीट वायरिंग
- **B** Copper | तांबा
- C Bismuth | बिस्मथ
- D Graphite | ग्रेफाइट
- **14** What is the part marked as X in B.H curve? | B-H वक्र में X दवारा अंकित भाग का नाम बताइए

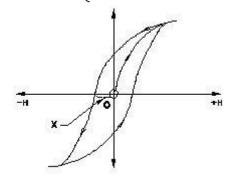


- A Coercivity | कोएर्सिविटी
- B Saturation point | संतृप्त बिंद्
- C Magnetizing force | चुम्बकीय बल
- D Residual magnetism | अवशेष चुम्बकत्व
- 15 What is the similar term in magnetic circuit for "conductance" in electrical circuit? | विद्युत परिपथ में "चालकता" के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है?
- A Reluctivity | रिलक्टीविटी
- B Permeance | परमियेंस
- C Reluctance | रिलक्टेंस
- D Permeability | परमियेंबिलिटी
- **16** What is the unit of Reluctance? | रिलक्टेंस की इकाई क्या है?
- A Weber / metre²
- B Weber / metre
- C Ampere turns / Weber
- **D** Ampere turns / metre²

- 17 Which is the correct expression of capacitance C if the electric charge is Q and the voltage is V? | यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है, तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है?
- A C = Q/V
- B C = V/Q
- **C** C = VQ
- **D** $C = \sqrt{VQ}$
- 18 How can you increase the pulling strength of an electromagnet? | आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं?
- A Increase the field intensity | क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं
- B Reduce the current in the coil | कुंडली में करंट कम करें
- C Reduce the number of turns in the coil | कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें
- **D** Increase the B-H curve of the material | पदार्थ के बी-एच वक्र को बढ़ाएं
- 19 Which defines the flux density is always lagging behind the magnetising force? | फ्लक्स घनत्व हमेशा चुम्बकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है?
- A Hysteresis | हिस्टेरेसिस
- B Magnetic intensity | च्म्बकीय तीव्रता
- C Magnetic induction | च्म्बकीय प्रेरण
- D Residual magnetism | अवशेष च्म्बकीय
- 20 What is the effect on surrounding metal placed in a magnetic field? | चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धात् पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- A Hysteresis | हिस्टेरेसिस
- B Skin effect | त्वचा प्रभाव
- C Eddy current | भंवर धारा
- D Dielectric stress | पराविद्युत तनाव
- 21 In which device the air capacitors are used? | वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
- A TV tuner | टीवी ट्यूनर

- B Oscillator | दोलक
- C Loudspeaker | ध्वनि-विस्तारक यंत्र
- D Radio receiver | रेडियो रिसीवर
- 22 What will happen, if the polarized electrolytic capacitor is reversely connected? | यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा?
- A No effect on the capacitor | संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं
- **B** Explode due to excessive heat | अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट
- **C** Current is reduced in the circuit | परिपथ में धारा कम हो जाती है
- D Value of capacitance will be increased | संधारिता का मान बढाया जाएगा
- 23 Which is the diamagnetic substance? | पराचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है?
- A Wood | लकड़ी
- **B** Nickel | निकेल
- C Platinum | प्लैटिनम
- **D** Manganese | मैंगनीज़
- **24** What is the S.I unit of Flux density? | फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है?
- A Tesla | टेस्ला
- **B** Weber | वेबर
- C Weber/metre | वेबर/मीटर
- D Ampere-turns | एम्पेयर-टर्न्स

- 25 What indicates the shape of a BH curve (Hysteresis loop) of material? | पदार्थ का B-H वक्र (हिस्टैरिसीस लूप) के आकार क्या दर्शाता है?
- A Reluctance of the material | पदार्थ का रिलक्टेंस
- B Field intensity of the substance | पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता
- C Magnetic properties of the material | पदार्थ की चुम्बकीय विशेषताएं
- D Pulling power of the magnetic material | च्ंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना
- 26 Which electrical quantity is directly proportional to the eddy current? | कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समान्पाती होती है?
- A Voltage | वोल्टेज
- B Current | धारा
- **C** Frequency | आवृत्ति
- D Resistance | प्रतिरोध
- 27 Which is the cause for changing the permeability? | परमियेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है?
- A Length | लम्बाई
- B Flux density | फ्लक्स घनत्व
- C Field intensity | क्षेत्र तीव्रता
- D Magneto motive force | च्बकीय वाहक बल
- 28 Which type of capacitor is used for space electronics? | किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है?
- A Plastic film type | प्लास्टिक फिल्म प्रकार
- B Ceramic disc type | सिरेमिक डिस्क प्रकार
- **C** Electrolytic-Aluminum type | इलेक्ट्रोलाइटिक-एल्युमीनियम प्रकार
- D Electrolytic-Tantalum type | इलेक्ट्रोलाइटिक-टैंटलम प्रकार

- 29 What is the effect of the electrolytic capacitor, if open circuit fault occurs? | इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है, अगर खुला परिपथ दोष होता है?
- A It will not function | यह कार्य नहीं करेगा
- B It will burst at once | यह एक बार में फट जाएगा
- C It will become leaky | यह लीक हो जाएगा
- D It will function normally | यह सामान्य रूप से कार्य करेगा
- **30** What will be the change in value of capacitance if the distance of the plates are decreased in the capacitor? | यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है, तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा?
- A Becomes zero । शून्य हो जायेगा
- **B** Remains same | समान रहेगा
- C Decreases | कम होगा
- D Increases | बढ़ेगा
- **31** Which property of magnet is illustrated? | च्म्बक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है?

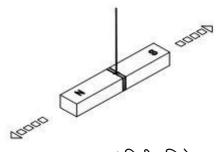

- A Directive property | दिशीय विशेषता
- B Induction property | प्रेरण विशेषता
- C Saturation property | संतृप्त विशेषता
- D Poles existing property | ध्रुव मौजूद विशेषता
- 32 Which is a paramagnetic substance? | अनुचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है?
- **A** Air | वाय्
- B Steel | इस्पात
- C Glass | कांच
- D Water | जल

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 33 Which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnets? | चुम्बकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेत् स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किया जाता है?
- A Induction method | प्रेरण विधि
- B Single touch method | एकल स्पर्श विधि
- C Double touch method | दोहरी स्पर्श विधि
- D Divided touch method | विभाजित स्पर्श विधि
- 34 What is the effect of inductance if the distance between the turns increases? | यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो प्रेरण का प्रभाव क्या है?
- A Increases | बढ़ेगा
- B Decreases | घटेगा
- C Becomes zero | शून्य हो जायेगा
- D Remains same | समान रहेगा
- 35 What is the function of dielectric insulator in capacitor? | संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है?
- A Increases the strength of capacitance | संधारिता की ताकत बढाता है
- B Prevents any current flow between plates | प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है
- C Protects from short circuit between the plates | प्लेटों के बीच लघुपथन से बचाता है
- D Helps to hold the charge in capacitor for long period | संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है

- 36 Which factor is determining the value of capacitance in capacitor? | संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के दवारा निर्धारित हो रहा है?
- A Area of the plates | प्लेटों का क्षेत्रफल
- B Shape of the plates | प्लेटों का आकार
- C Material of the plates | प्लेटों का पदार्थ
- D Thickness of the plates | प्लेटों की मोटाई
- 37 Which type of capacitors are used in RF coupling circuit? | आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है?
- A Tantalum | टैंटलम
- B Monolithic | मोनोलिथिक
- C Electrolytic | इलेक्ट्रोलिटिक
- D Metalized poly propylene | धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन

Answers:

- 1-B|2-C|3-A|4-C|5-C|6-B|7-C|
- 8-B | 9-B | 10-B | 11-D | 12-B | 13-B |
- 14 A | 15 B | 16 C | 17 A | 18 A | 19 A |
- 20 C | 21 D | 22 B | 23 A | 24 A | 25 C |
- 26 C | 27 B | 28 D | 29 A | 30 D | 31 A |
- 32 A | 33 A | 34 A | 35 B | 36 A | 37 B |


- **1** What is the unit of susceptance? | सस्प्टेंस की इकाई क्या है?
- A Mho | म्हो
- **B** Ohm | ओहम
- C Henry | हेनरी
- **D** Farad | फैराड
- 2 What is the resistance of the inductive coil takes 5A current across 240V, 50Hz supply at 0.8 power factor? | प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, जो 240V पर 5A धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति ग्णांक है?
- **A** 48 Ω
- **B** 42.5 Ω
- **C** 38.4 Ω
- **D** 26.6 Ω
- **3** How the resonance frequency (fr) can be increased in A.C series circuit? | A.C श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति (fr) को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
- A Increasing the inductance value | प्रेरकत्व मान में वृद्धि
- B Reducing the capacitance value | संधारिता मान में कमी
- C Increasing the capacitance value | संधारिता मान में वृद्धि
- D Increasing the value of resistance | प्रतिरोध मान में वृद्धि
- 4 What is the formula to find 3 phase Reactive power (PR) if the line voltage is V_L and line current is I_L ? | 3 कला रिएक्टिव पावर (PR) को निकालने के लिए क्या सूत्र है, यदि लाइन वोल्टेज VLऔर लाइन करंट IL है?
- A $Pr = V_L I_L$
- **B** Pr = $3 V_L I_L \cos \theta$
- **C** Pr = $\sqrt{3}$ V_L I_L Sin θ
- **D** Pr = $\sqrt{3}$ V_L I_L Cos θ
- **5** What is the main cause for below 0.5 lagging power factor in 3 phase system? | 3 कला प्रणाली में शिक्त गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है?

- A Due to fluctuation of voltage | वोल्टेज के उतार-चढाव के कारण
- B True power due to resistive load | प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति
- C Reactive power due to more inductive load | अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति
- D Reactive power due to more capacitive load | अधिक धरितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति
- 6 What is the current in neutral conductor in 3 phase unbalanced load in star connected system? | स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है?
- A No current will flow | कोई धारा नहीं बहेगी
- **B** The algebraic sum of current in 3 phases | 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग
- **C** The algebraic sum of current in 2 phases only | केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग
- D Lesser than the lowest current in any one of the phases | कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम
- 7 Calculate the apparent power in KVA of 3 phase 415V, 50 Hz, star system, if the line current (IL) is 16A at 0.8 power factor. | 3 कला, 415V, 50 Hz, स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिये, यदि लाइन धारा (IL) 16A है 0.8 शक्ति गुणांक पर-
- A 15.2 KVA
- **B** 11.5 KVA
- **C** 9.2 KVA
- **D** 5.3 KVA
- 8 What will be the readings of two watt meters (W1& W2) in 3 phase power measurement, if the power factor is zero? | 3 कला बिजली मापन में दो वाट मीटर (W1 & W2) की रीडिंग क्या होगी, यदि पावर फैक्टर शून्य है?
- A W1 & W2 both are positive reading | W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठयांक
- **B** W1 is Positive and W2 is negative reading | W1 धनात्मक है और W2 ऋणात्मक पाठयांक है
- C W1 is equal to W2 but with opposite signs |

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

W1, W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों के साथ

- **D** Zero W1 is Positive reading, and W2 is negative reading | W1 शून्य धनात्मक है और W2 ऋणात्मक पाठयांक है
- **9** What is the maximum value of voltage for 240 volt RMS? | 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है?
- **A** 240V
- **B** 415V
- C 339.5V
- **D** 376.8V
- 11 What is the formula for Reactive Power (Pr) in an AC circuit? | AC सर्किट में रिएक्टिव पावर (PR) का सूत्र क्या है?
- A Pr = VI
- **B** $Pr = \sqrt{2} VI$
- **C** Pr = VI $\cos \theta$
- **D** Pr = VI sin θ
- **12** Calculate the impedance of the circuit R = 5Ω , X_L = 36Ω and X_C = 24 Ω . | R = 5Ω , X_L = 36Ω and X_C = 24 Ω हैं, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिये|

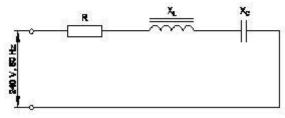

- **A** 69 Ω
- **B** 65 Ω
- **C** 13 Ω
- **D** 12 Ω
- 13 What is the phase displacement in a single phase AC circuit? | एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है?
- **A** 90°
- **B** 120°
- **C** 180°
- **D** 270°
- **14** What is the relation between the line voltage (V_L) and phase voltage (V_P) in star connected system? | स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज(V_L)

तथा फेज़ वोल्टेज(√) में सम्बन्ध बताइए।

- $\mathbf{A} \qquad V_L = \sqrt{3}V_P$
- $\mathbf{B} \qquad V_L = 3V_P$
- $\mathbf{C} \qquad V_L = \frac{V_P}{\sqrt{3}}$
- **D** $V_L = V_P/3$
- 15 Calculate the line current of the 3 phase 415V 50 HZ supply for the balanced load of 3000 watt at 0.8 power factor is connected in star. | 3000 वाट संतुलित भार, 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415V 50 HZ आपूर्ति है; लाइन धारा की गणना करें।
- **A** 8.5 A
- **B** 5.2 A
- C 4.5 A
- **D** 3.4 A
- 16 What is the power factor in a 3 phase power measurement of two wattmeters showing equal readings? | तीन कला शक्ति मापन में दो वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है?
- **A** 0
- **B** 1
- **C** 0.5
- **D** 0.8
- 17 Calculate the power factor of coil having resistance of 24Ω , draws the current of 5A, at 240V/50HZ AC supply. | 24Ω प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिये, जो 5Aकी धारा, 240V/50HZ AC आपूर्ति पर लेती हो-
- **A** 0.8
- **B** 0.6
- **C** 0.5
- **D** 0.3

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

18 What is the formula to calculate the impedance (Z) of the R.L.C series circuit, if the inductive reactance (X_L) is less than capacitive reactance (X_C)? | आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा (Z) की गणना करने का सूत्र क्या है, यदि प्रेरकीय प्रतिघात (X_L) धारितीय प्रतिघात (X_C) से कम है?


A
$$Z=R^2+\sqrt{X_L^2+X_C^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L^2 - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

- 19 Calculate the power factor of R.L.C circuit having resistance (R) = 15W, resultant reactance (X) = 20W connected across 240V /50Hz AC supply? | प्रतिरोध (R) = 15Ω , परिणामी प्रतिघात (X) = 20Ω में 240V / 50Hz AC आपूर्ति से जुड़े R.L.C परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें?
- **A** 0.5
- **B** 0.6
- **C** 0.7
- **D** 0.8
- 20 Calculate the value admittance (Y) of the RLC parallel circuit connected across 240volts/50Hz AC supply and 8 Amp. Current is passed through it ? | 240volts / 50Hz AC आपूर्ति और 8 Amp धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान एड्मिटेंस (Y) की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है?
- **A** 3.33 Mho
- **B** 0.33 Mho
- **C** 0.033 Mho
- **D** 0.003 Mho
- **21** What is the formula to calculate the line current (IL) of this single phase R C parallel circuit? | एकल कला RC समान्तर परिपथ में लाइन धारा(IL) की गणना करने का सूत्र है-

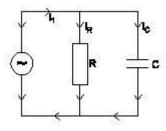


- $\mathbf{A} \qquad \mathbf{I}_{L} = \mathbf{I}_{R} \mathbf{I}_{C}$
- $\mathbf{B} \quad \mathbf{I}_{L} = \mathbf{I}_{R} + \mathbf{I}_{C}$
- $C I_L = I_R^2 I_C^2$
- **D** $I_L = V(I_R^2 I_C^2)$
- **22** How the low power factor (P.F) can be improved in AC circuits? | एसी परिपथ में कम शक्ति ग्णांक (P.F) को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?
- A By connecting resistors in series | प्रतिरोधों को श्रेणी में जोडकर
- B By connecting capacitors in series | संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर
- C By connecting inductors in series | प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोडकर
- **D** By connecting capacitors in parallel | संधारित्रों को समान्तर में जोड़कर
- **24** What is the relation between the line current (I_L) and phase current (I_P) in delta connected system? | डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट (IL) और फेज करंट (IP) के बीच क्या संबंध है?
- $\mathbf{A} \quad \mathbf{I}_{\mathsf{L}} = \mathbf{I}_{\mathsf{P}}$
- **B** $I_L = 3 I_P$
- **C** $I_{L} = \sqrt{3} I_{P}$
- **D** $I_L = I_P / \sqrt{3}$
- **25** What is the purpose of phase sequence meter? | कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है?
- A To control the speed of 3 phase motor
- **B** To protect motor against short circuit fault
- **C** To indicate the incorrect phase sequence of 3 phase
- **D** To ensure the correct phase sequence of 3 phase system
- 26 Calculate the apparent power of a star connected 3 phase load, if it is connected across 3 phase 415volt/50Hz supply at 0.8 p.f and the phase current is 10 Amps. | एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

आभासी शक्ति की गणना करें, अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415volt / 50Hz आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 A है।


- A 12.45 KVA
- **B** 57.50 KVA
- C 3.320 KVA
- **D** 7.188 KVA
- 27 What is the P.F if one of the wattmeters reading is zero and the other reads total power in 2 wattmeter method of 3 phase power measurement? | 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या है?
- **A** 0.5
- **B** Zero
- **C** Unity
- **D** Below 0.5
- 28 What is the formula for form factor(Kf)? | फॉर्म फैक्टर(Kf) का सूत्र क्या है?
- \mathbf{A} $K_f = \frac{Average value}{RMS \ value}$ | Kf=औसत मान/आरएमएस मान
- \mathbf{B} $K_f = \frac{RMS \ value}{Average \ value}$ | Kf=आरएमएस मान/औसत मान
- \mathbf{C} $K_f = \frac{Maximum \, value}{Average \, value}$ | Kf=अधिकतम मान/औसत
- 29 Which electrical term is defined as the total opposition to current in AC parallel circuit? | एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है?
- A Resistance | प्रतिरोध
- B Impedance | प्रतिबाधा
- **c** Admittance | एडमिटेंस
- D Susceptance | सस्प्टेंस
- **30** Which AC circuit contains the phase relation between voltage (V) and current (I)? | किस AC

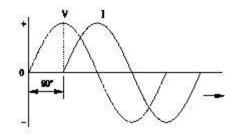परिपथ में वोल्टेज (V) और करंट (I) के बीच का कला संबंध होता है?



- A Pure resistive circuit । शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ
- B Resistance and inductance circuit | प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ
- C Resistance and capacitance circuit | प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ
- D Resistance, inductance and capacitance circuit । प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ
- 31 In a 3 phase system, if the active power is 4 kw and the apparent power is 5 KVA, calculate the reactive power? | 3 कला प्रणाली में, यदि सक्रिय शक्ति 4 kw है और आभासी शक्ति 5 KVA है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें?
- A 1 KVAR
- B 2 KVAR
- C 3 KVAR
- D 4 KVAR
- 32 In which condition resonance will occur in R-L-C series circuit? | आर-एल-सी श्रेणी परिपथ में किस स्थित में अनुनाद होगा?
- A Inductive reactance (XL) is zero । प्रेरकीय प्रतिघात (XL) शून्य है
- B Inductive reactance (XL) is equal to capacitive reactance (XC) | प्रेरकीय प्रतिघात (XL) धारितीय प्रतिघात (XC) के बराबर है
- C Inductive reactance (XL) is greater than capacitive reactance (XC) | प्रेरकीय प्रतिघात (XL) धारितीय प्रतिघात (XC) से अधिक है
- D Inductive reactance (XL) is less than capacitive reactance (XC) | प्रेरकीय प्रतिघात (XL) धारितीय प्रतिघात (XC) से कम है

- 33 How will you obtain positive reading in the wattmeter reads negative reading during 3- phase two wattmeter method? | 3 कला दो वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे?
- A By interchanging the connections of input terminals | आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर
- **B** By disconnecting the connection of current coil in meter | धारा कुंडली को मीटर में से विसंयोजित करने पर
- C By reversing the connection of pressure coil in meter | मीटर में दबाव क्ंडली के संयोजन बदलने पर
- D By reversing the pressure coil and current coil connection in meter | मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली के संयोजन बदलने पर
- **34** What is the form factor (Kf) for sinusoidal AC? । ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर (Kf) क्या है?
- **A** 1
- **B** 1.11
- **C** 2.22
- **D** 4.44
- **35** What is the reciprocal of inductance in AC parallel circuit? | एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है?
- A Reactance | प्रतिघात
- B Admittance | एडमिटेंस
- C Conductance | चालकता
- **D** Susceptance | सस्प्टेंस
- 36 What relationship is illustrated in between the current and voltage? | धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा सम्बन्ध दर्शाया गया है?

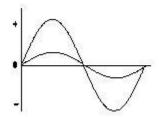

- A Current and voltage are "in phase" | धारा एवं वोल्टेज समान कला में है
- B Current and voltage are in out of phase | धारा

- एवं वोल्टेज कला में नहीं है
- C Current lags behind the voltage | धारा, वोल्टेज के पीछे रहती है
- D Current leads ahead of the voltage | धारा, वोल्टेज के आगे रहती है
- 37 Calculate the total power by two wattmeter (W1 & W2) method, if one of the wattmeter (W2) reading is taken after reversing. | दो वाटमीटर (W1 & W2) विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें, यदि एक वाटमीटर (W2) रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है।
- A W1 x 2
- **B** W1 only | केवल W1
- C W1 W2
- **D** W1 + W2
- 38 In which 3 phase system, the artificial neutral is required to measure the phase voltage? | कौन सी 3 कला प्रणाली में, फेज़ वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है?
- A 3 wire star connected system | 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम
- **B** 4 wire star connected system | 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम
- **C** 3 wire delta connected system | 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम
- D 4 wire delta connected system | 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम
- **39** What is the line voltage in 3 phase system if the phase voltage is 240V? | 3 फेज़ सिस्टम में यदि फेज़ वोल्टेज 240V हो, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा?
- A 380 Volt
- **B** 400 Volt
- **C** 415 Volt
- **D** 440 Volt
- **40** Which formula is used to calculate Form factor (K_f) ? | फॉर्म फैक्टर (K_f) का सूत्र क्या है?
- A $K_f = \frac{Effective\ value}{Average\ value} \mid K_f = प्रभावी मान/औसत मान$
- \mathbf{B} $K_f = \frac{Average\ value}{Effective\ value} \mid K_f =$ औसत मान/प्रभावी मान
- \mathbf{C} $\mathbf{K}_{\mathsf{f}} = \frac{Effective\ value}{Maximum\ value} \mid \mathbf{K}_{\mathsf{f}} = \mathbf{y}$ आवी मान/अधिकतम

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

मान

 \mathbf{D} $K_f = \frac{Average\ value}{Maximum\ value} \mid K_f =$ \mathbf{M} सत मान/अधिकतम मान

- **41** Which formula is used to calculate the impedance (z) of a RLC series circuit? | RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा (z) की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
- **A** $Z = R^2 + (x_L \sim x_c)^2$
- **B** $Z = \sqrt{R^2 + (x_L^2 x_c)}$
- $\mathbf{C} \qquad Z = \sqrt{R + (x_L \sim x_c)}$
- **D** $Z = \sqrt{R^2 + (x_L^2 x_c)^2}$
- 42 What is the power factor if one of the wattmeter gives negative reading in two wattmeter method of 3 phase power measurement? | 3 फेज शिन्त माप की दो वॉटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है, तो पावर फैक्टर क्या है?
- **A** 0
- **B** 0.5
- C Unity | इकाई
- **D** Less than 0.5 | 0.5 से कम
- **43** What is the phase displacement between phases in a 3-phase circuit? | 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है?
- **A** 90°
- **B** 120°
- **C** 180°
- **D** 360°

- **44** Which condition is called as resonance RLC circuit? | किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है?
- $A X_L > X_C$
- $\mathbf{B} \quad X_{C} > X_{L}$
- \mathbf{C} $X_L = X_C$
- \mathbf{D} R < X₁
- **45** Which quantity is rotating at a constant angular velocity? | स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है?
- A Scalar quantity | स्केलर परिमाण
- B Vector quantity | वेक्टर परिमाण
- C Phasor quantity | फेसर परिमाण
- D Algebraic quantity | आलजिब्रिक परिमाण

Answers:

1 - A | 2 - B | 3 - B | 5 - C | 6 - D | 7 - B | 8 - C | 9 - C | 11 - D | 12 - C | 13 - A | 14 - A | 15 - B | 16 - B | 17 - C | 18 - D | 19 - B | 20 - C | 21 - D | 22 - D | 24 - C | 25 - D | 26 - D | 27 - A | 28 - A | 29 - C | 30 - B | 31 - C | 32 - B | 33 - C | 34 - B | 35 - D | 36 - A | 37 - C | 38 - C | 39 - C | 40 - A | 41 - D | 42 - D | 43 - B | 44 - C | 45 - C |